


Grundlagen Digitalentwurf

Einstein-Prof. Dr.-Ing. Friedel Gerfers

Nach dieser VL sollten Sie in der Lage sein:






- Verständnis der grundlegenden logischen **Gatter**
- Die **Wahrheitstabelle** einer Boolesche Funktion aufzustellen
- Für eine gegebene Wahrheitstabelle, die disjunktive oder konjunktive **Normalform** aufzustellen
- Zu beweisen, dass ein Operatorensatz vollständig ist
- Eine arithmetische logische Einheit zu erweitern
- Die Funktionsweise eines **CLA Addierers** zu erklären
- Das Verhalten folgender **Speicherelemente** zu erklären: SR-Latch, D-Latch, Flip-Flop, Registersatz

- Digitale Hardware wird mithilfe des „Digitalentwurfs-Flow“ konstruiert
 - Hardware-Beschreibungssprache (Hardware Description Language, HDL)
- Digital Schaltungen verarbeiten 2 diskrete Signalzustände:
logisch 0 und logisch 1
- Beispiel: 1-bit Volladdierer (*Full Adder, FA*)

  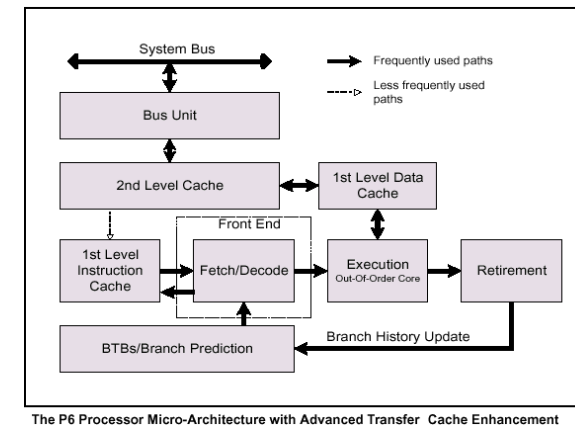  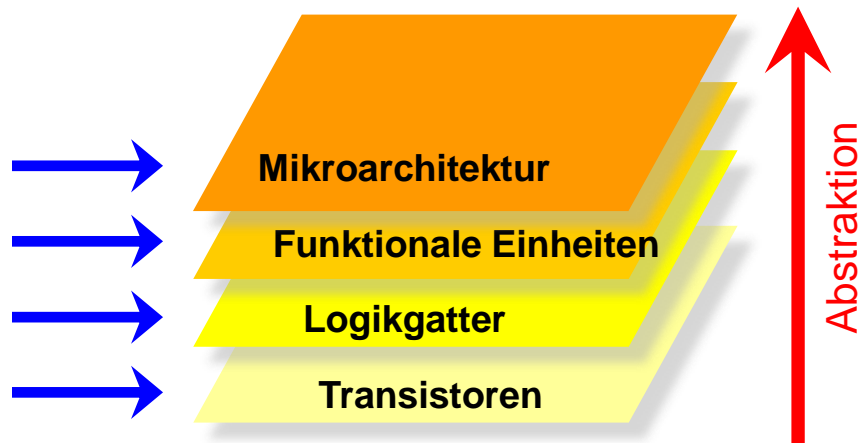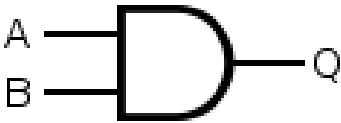

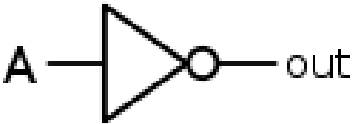


Hierarchischer Entwurf




- Logikentwurf ist die Vernetzung logischer **Gatter**
- Zuhilfenahme von „höheren Sprachen“, um auf einer abstrakteren Ebene als Logikgatter entwerfen zu können



Grundlegende Gatter

	UND	ODER	NICHT
Graphisch			
Aussagelogik	$Q = A \wedge B$	$Q = A \vee B$	$\text{out} = \neg A$
C	$Q = A \& B$	$Q = A B$	$\text{out} = !A (\sim A)$
Schaltalgebra	$Q = A \bullet B (AB)$	$Q = A + B$	$\text{out} = \overline{A}$

Wahrheitstabellen

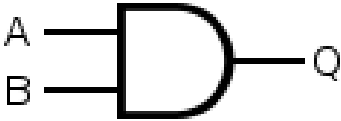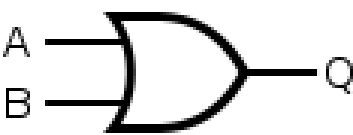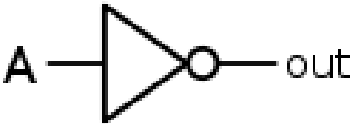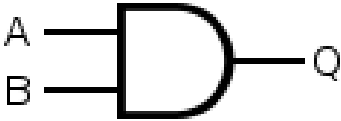
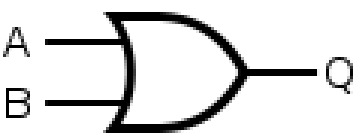
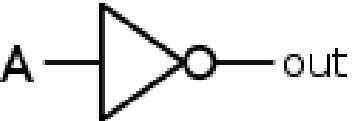

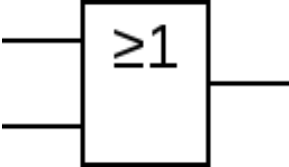
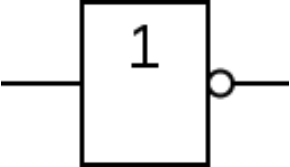
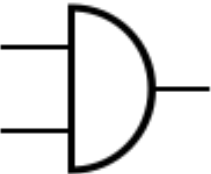
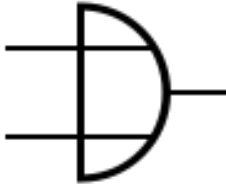
	UND	ODER	NICHT
Graphisch			

A	B	AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	\overline{A}
0	1
1	0

Alternative Darstellungen

	UND	ODER	NICHT
MIL/ANSI			
IEC			
DIN			

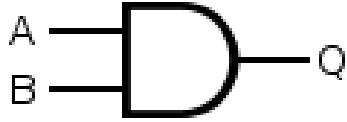

Weitere Gatter

	OR		NOR (NOT OR)
MIL/ANSI			

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	b	$a \text{ NOR } b$	$\overline{(a + b)}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0


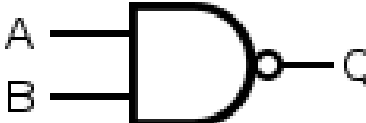

Weitere Gatter

		AND	NAND (NOT AND)
MIL/ANSI			

a	b	$a * b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	$a \text{ NAND } b$	$\overline{(a * b)}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Weitere Gatter

	XOR	NAND	NOR
MIL/ANSI			


a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	a NAND b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Größere Gatter

 - UND-, ODER-, ... Gatter können mehr als 2 Eingänge haben
- n-Input UND-Gatter hat als Ausgang 1, nur wenn **alle** Eingänge den Wert 1 haben
- n-Input ODER-Gatter hat als Ausgang 0, nur wenn **alle** Eingänge den Wert 0 haben
- 3-Input UND-Gatter:



A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Boolesche Algebra

Boolesche Algebra

- George Boole (1815-1864):
Algebra der Logik mit zwei
Werten 0 und 1

MENU DEALS



Menu 1 £6.90 / 8,50€

Buy any hot drink **or** soup **and** any sandwich
or hot snack **or** the Deli Delights snack box
or Saviour snack box **and** a Twix.
SAVE £1.20 / €1,50


Menu 2 £6.20 / 8€

Buy a soft drink* **and** any sandwich **or** hot
snack **or** Deli Delights snack box **or** Saviour
snack box **and** Boxerchips.
SAVE £1.80 / €2,50

* Soft drinks included in this offer are: Princes Gate Water,
Orangina, 7UP Free, Pepsi or Pepsi Max.

Menu 3 £3.60 / 4€

 
Buy any hot drink **or** Orange **or** Apple Juice
and a muffin **or** pastries trio.
SAVE £1.40 / €2



Quelle: Wikipedia

Implementierung Boolescher Funktion

 - Wie findet man ein Schaltnetz für eine beliebige boolesche Funktion?
- **Schaltnetz** (*combinational logic*):
 - Bausteine, die Daten verarbeiten
 - Ausgangssignale hängen **nur von** aktuellen **Eingängen ab**
 - Ausgangssignale hängen **nicht** von den **internen Zuständen ab**




Spezifikation einer Funktion

- Wie spezifiziert man eine Boolesche Funktion. Das kann mittels natürlicher Sprache z.B.: Ausgang = 1 wenn
- $\text{Output}_A = F(\text{Input}_0, \text{Input}_1, \dots, \text{Input}_{N-1})$
- $\text{Output}_B = F'(\text{Input}_0, \text{Input}_1, \dots, \text{Input}_{N-1})$
- ...
- Methoden:
 - Wahrheitstabelle
 - Disjunktive Normalform (*Sum of products*)
 - Disjunktion = ODER-Verknüpfung
 - $Z = (A \cdot B) + (\neg A \cdot B) = AB + \neg AB = AB + \bar{A}B$
 - Konjunktive Normalform (*Product of sums*)
 - Konjunktion = UND-Verknüpfung
 - $Z = (A+B) \cdot (\neg A+B) = (A+B) \cdot (\bar{A}+B)$

 Beispiel: Wahrheitstabelle FA

- Disjunktiven Normalform am Beispiel: Volladdierer



Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

MSB

LSB

Ableitung disjunktiven Normalform (DNF)

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- $C_{out} = \neg ABC_{in} + A \neg BC_{in} + AB \neg C_{in} + ABC_{in}$
- $S = \neg A \neg B C_{in} + \neg A B \neg C_{in} + A \neg B \neg C_{in} + ABC_{in}$

- Jede Zeile der Wahrheitstabelle entspricht einer Konjunktion
- Für jede Zeile, die als **Resultat** eine 1 liefert, wird eine Konjunktion gebildet, die alle Variablen der Funktion (der Zeile) verknüpft
 - Variablen, die in der **Zeile** mit 1 belegt sind, werden dabei **nicht negiert** und Variablen, die mit 0 belegt sind, werden negiert

Ableitung konjunktiven Normalform (KNF)

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Jede Zeile der Wahrheitstabelle entspricht einer **Disjunktion**:
 - negierter Eingang bei **1**,
unveränderter Eingang bei **0**
- Die Disjunktionen bildet man bei denen der Ausgang **0** ist. Alle Terme werden mit **UND** verknüpft


- $F = (A+B) \cdot (\neg A+B)$

- Kontrolle:

A	B	A+B	$\neg A+B$	$(A+B) \cdot (\neg A+B)$
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Disjunktive Normalform

- Jede einwertige Boolesche Funktion kann als Disjunktion von Konjunktionen dargestellt werden
- Analog: Konjunktive Normalform ist eine Konjunktion von Disjunktionen
- Es gibt immer ein Schaltnetz, das nur aus NICHT, UND und ODER-Gattern besteht
- Maximal 3 Stufen: NICHT-Gatter, dann UND-Gatter, schließlich ein ODER-Gatter mit vielen Eingängen
- NICHT, UND und ODER bilden einen **funktional vollständigen Operatorensatz**

 

Programmierbare Logische
Anordnung, *Programmable Logic
Array (PLA)*

Quelle: Wikipedia

Weitere vollständige Operatorensätze

	NICHT	UND	ODER
Boolsche Basis	$\neg a$	$a \cdot b$	$a + b$
NICHT, UND	$\neg a$	$a \cdot b$	$\neg(\neg a \cdot \neg b)$
NICHT, ODER	Übung		
NAND	Übung		
NOR	Übung		

a	b	$\neg a \cdot \neg b$	$\neg(\neg a \cdot \neg b)$	$a + b$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

Boolesche Algebra (Zusammenfassung)

- Zwei Elemente: 0, 1
- Zwei binäre Verknüpfungen: UND (\cdot), ODER ($+$)
- Eine unäre Verknüpfung: NICHT (\neg)
- 8 Axiome:
 - Neutrale Elemente: $a \cdot 1 = a$, $a + 0 = a$
 - Komplementäre Elemente: $a \cdot \neg a = 0$, $a + \neg a = 1$
 - Kommutativgesetze: $a \cdot b = b \cdot a$, $a + b = b + a$
 - Distributivgesetze: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$
- Bemerke: UND hat höhere Priorität als ODER
 - $a + b \cdot c = a + (b \cdot c)$

Weitere Gesetze

- Idempotenzgesetze
 - $a \cdot a = a + a = a$
- Assoziativgesetze
 - $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
 - $a + (b + c) = (a + b) + c$
- De Morgansche Gesetze
 - $\neg(a + b) = \neg a \cdot \neg b$
 - $\neg(a \cdot b) = \neg a + \neg b$
- Und viele mehr...
 - $a + (a \cdot b) = a$
 - $a \cdot (a + b) = a$
 - ...

a	b	$\neg(a + b)$	$\neg a \cdot \neg b$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

a	b	$\neg(a \cdot b)$	$\neg a + \neg b$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Logikminimierung / MUX

Logikminimierung

- Reduzierung der Gatter bei gleicher Funktionalität
- Früher wichtiger Kostenfaktor
- Heute werden Verbindungsleitungen und Energiebetrachtungen immer wichtiger

- Beispiel:

- $C_{out} = \neg ABC_{in} + A\neg BC_{in} + AB\neg C_{in} + ABC_{in}$

- Minimiert ergibt sich:

- $C_{out} = BC_{in} + AC_{in} + AB$


A	B	C _{in}	C _{out}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Karnaugh-Veitch-Diagramm [nicht klausurrelevant]

A	B	C _{out}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$C_{\text{out}} = A \neg B + AB$$


$$C_{\text{out}} = A (\neg B + B) = A$$

 

$$C_{\text{out}} = A$$

Karnaugh-Veitch-Diagramm [nicht klausurrelevant]


A	B	C _{in}	C _{out}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

$$C_{out} = BC_{in} + AB + AC_{in}$$

Multiplexer (MUX)

 - Wählt je nach Steuersignal S einen der Inputs A oder B aus.



$$Y = (S) ? B : A$$

S	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



$$Y1 = \neg S A$$

$$Y2 = S B$$


$$Y = \neg S A + S B$$

MUX-Schaltnetz

  - Boolesche Gleichung: $Y = \neg S A + S B$




MUX-Schaltnetz

 

$$Y = \neg S A + S B$$

MUX-Schaltnetz

 

$$Y = \neg S A + S B$$

MUX Wahrheitstabelle mit Don't-Cares

- **Don't-Care** (X oder -) bedeutet, dass dieser Wert keinen Einfluss auf die Logikschaltung bzw Funktion hat

Vollständige Wahrheitstabelle

S	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \neg S A + S B$$


Wahrheitstabelle mit Don't-Cares

S	A	B	Y
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1


$$Y = \neg S A + S B$$

MUX-Symbol im Textbuch



Symbol im Textbuch:

 


gebräuchlicher:

 


4-Input MUX

  

32-Bit 2-1 Multiplexer

 

32 Bit breiter 2-1 MUX

 

Tatsächlich ein Array von 32 Ein-Bit breitem MUX

Decoder / ALU

1-aus-n-Decoder


- Schaltung mit m Eingängen $a_{m-1} \dots a_0$ und $n = 2^m$ Ausgängen $y_{n-1} \dots y_0$
- Ausgang y_i wird 1 (High) wenn die m Eingänge der Dualzahl y_i entsprechen
 - Alle anderen Ausgänge sind 0 (Low)
- Beispiel: Wahrheitstabelle eines 1-aus-4 Decoders

a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Schaltnetz 1-aus-4-Decoder


- Welche Gatter werden verwendet?

a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


Schaltnetz 1-aus-4-Decoder

a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


Schaltnetz 1-aus-4-Decoder

a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


Schaltnetz 1-aus-4-Decoder

a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 

Arithmetisch logische Einheit (ALU)

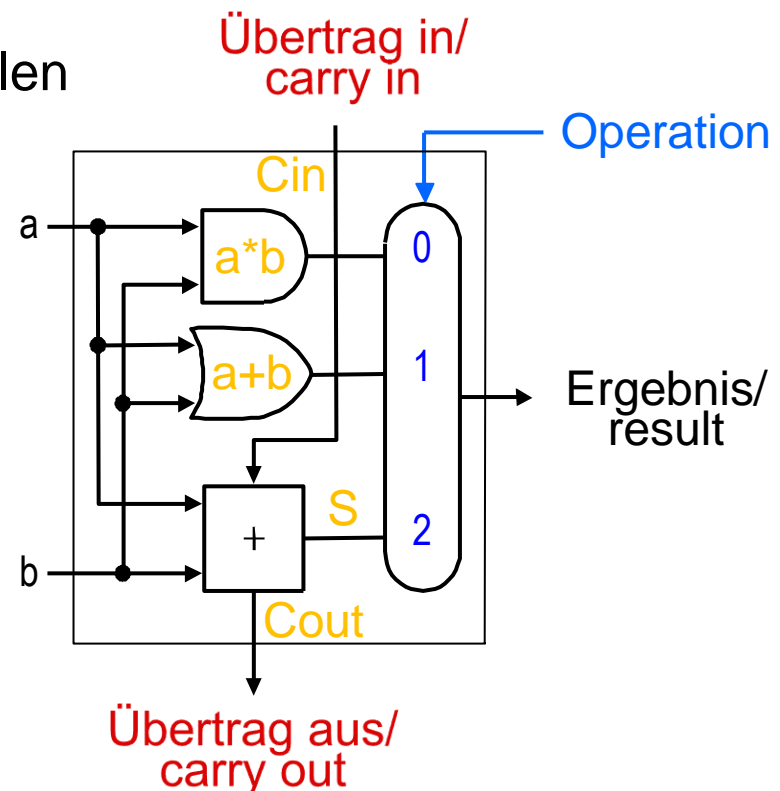- MUX Funktion kann benutzt werden, um eine 1-Bit ALU zu konstruieren, die die Operationen AND, OR und + (ADD) unterstützt
 - Notwendige Gatter: AND, OR, FA & MUX (Selection)
- Einfach alles parallel ausführen und den richtigen Output auswählen
- Eingänge: a, b, carry in, carry out, Operation




32-Bit ALU

- 1-Bit ALU kann zur Realisierung einer 32-Bit ALU genutzt werden.

- Angenommen wird “*ripple-carry adder*”


- Cout/CarryOut „ripples“ through adder chain

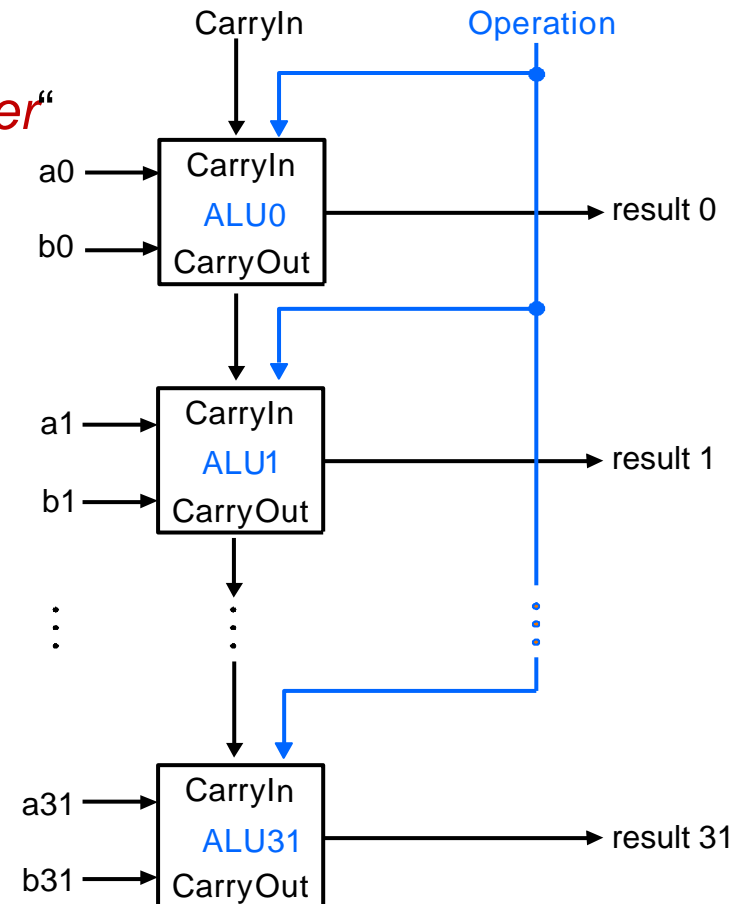- “*Carry-look-ahead adder*”
ist schneller



32-Bit Addierer

Ripple-Carry-Addierer:

 


FA = Full Adder

- FA_0 wird üblicherweise als Halbaddierer ausgelegt wenn C_0 nicht vorhanden

32-Bit Addierer


Ripple-Carry-Addierer:

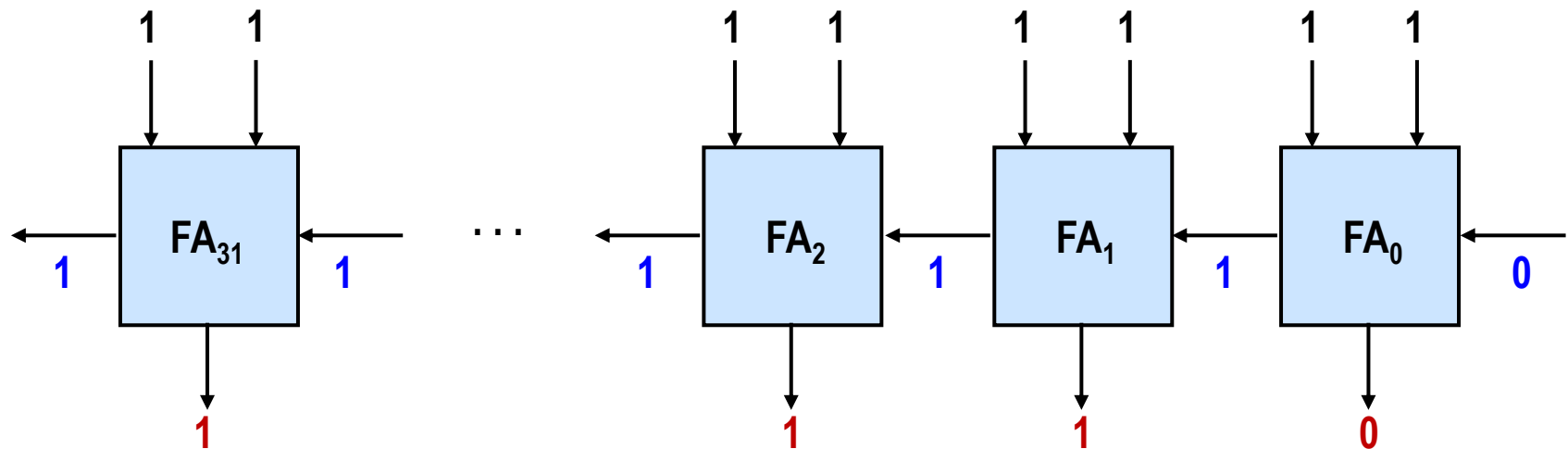

FA = Full Adder

- Problem: **Lange Durchlaufzeit für den Übertrag** bei großer Stellenzahl, z.B. bei 32-Bit- oder 64-Bit-Addierer
- Lösung: Parallelisierung der Übertragsbildung:
→ **Carry-Look-Ahead-Addierer** (CLA-Addierer)

Carry-Look-Ahead Addierer (Motivation)

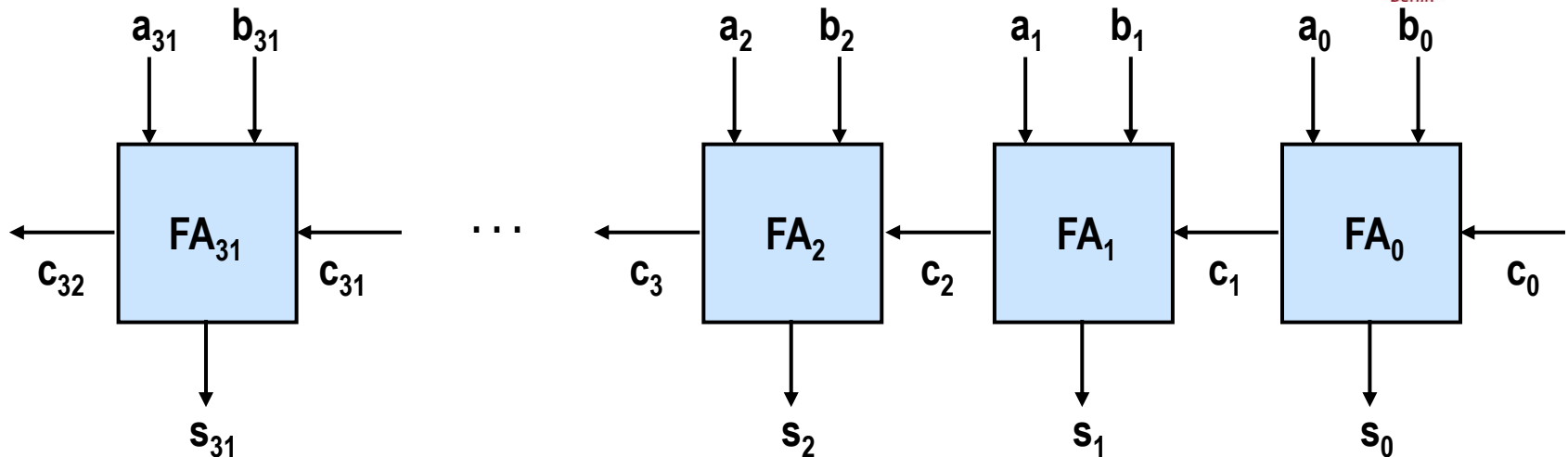

- Gleichungen (Summe von Produkten):

$$c_1 = b_0 c_0 + a_0 c_0 + a_0 b_0$$


$$c_2 = b_1 c_1 + a_1 c_1 + a_1 b_1 = b_1 b_0 c_0 + b_1 a_0 c_0 + b_1 a_0 b_0 + a_1 b_0 c_0 + a_1 a_0 c_0 + a_1 a_0 b_0 + a_1 b_1$$

$$c_3 = b_2 c_2 + a_2 c_2 + a_2 b_2 = \dots$$

$$c_4 = b_3 c_3 + a_3 c_3 + a_3 b_3 = \dots$$

- Nicht umsetzbar! Warum?

Carry-Look-Ahead (CLA) Addierer

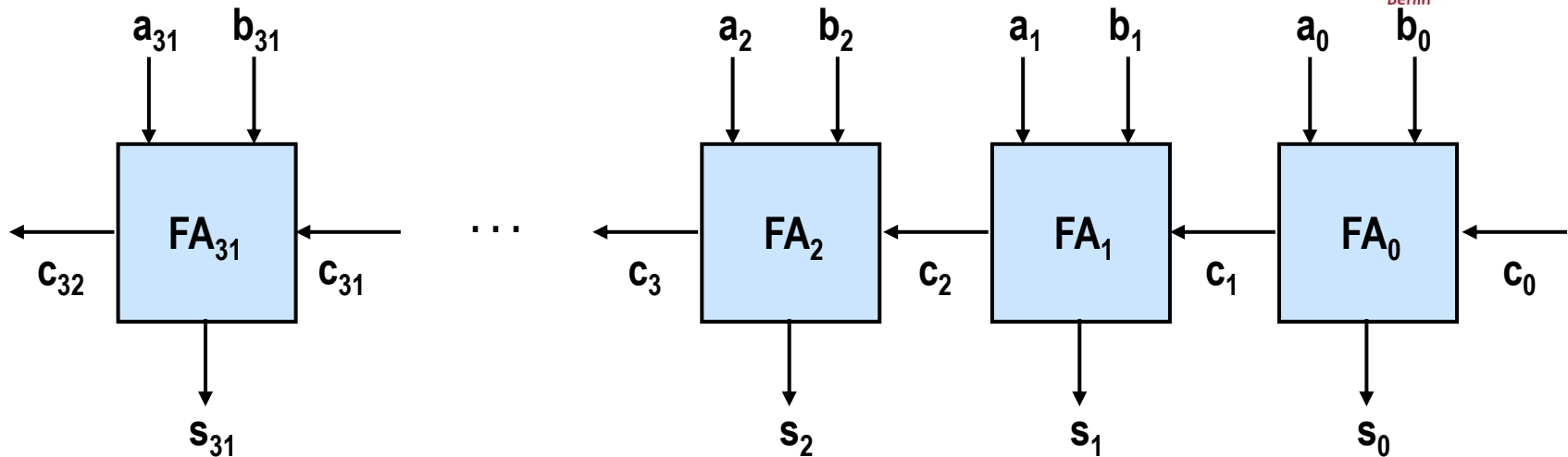


- FA_i wird immer ein Übertrag **generieren**, wenn $g_i = a_i b_i (= 1)$
- FA_i **propagiert** den Übertrag c_{i-1} , wenn $p_i = a_i \text{ XOR } b_i (= 1)$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0 = a_0 b_0 + (a_0 \text{ XOR } b_0) c_0 \quad s_1 = c_0 \text{ XOR } p_0$$


Übertragelogik eines 4-Bit CLA-Addierers

■ $c_1 = g_0 + p_0 c_0 = a_0 b_0 + (a_0 \text{ XOR } b_0) c_0$ $s_1 = c_0 \text{ XOR } p_0$

$=1$ XOR

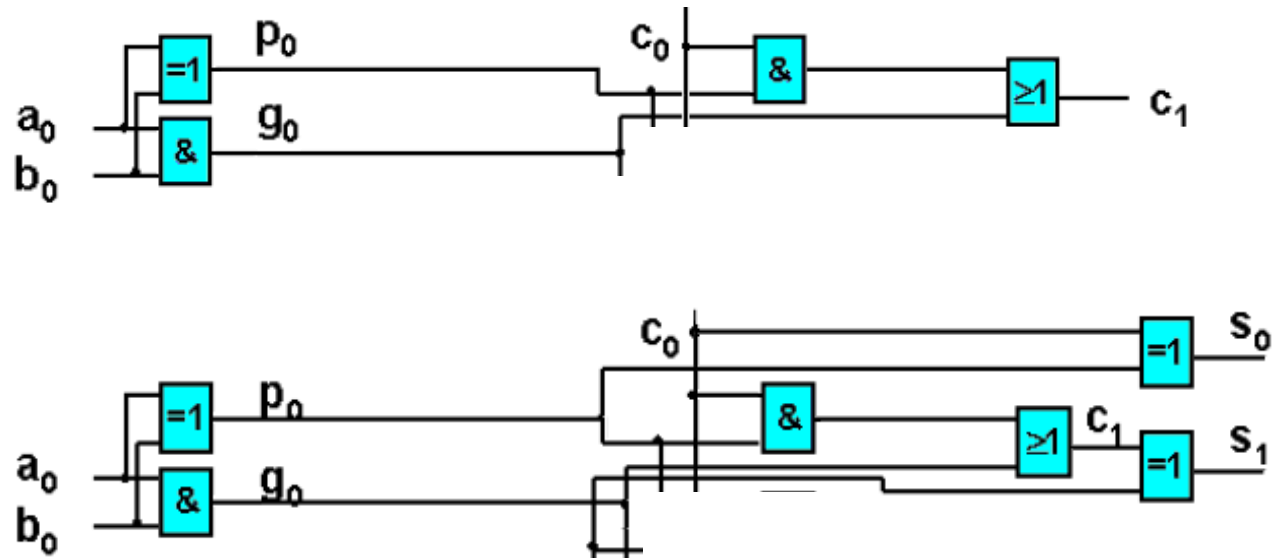

Carry-Look-Ahead (CLA) Addierer

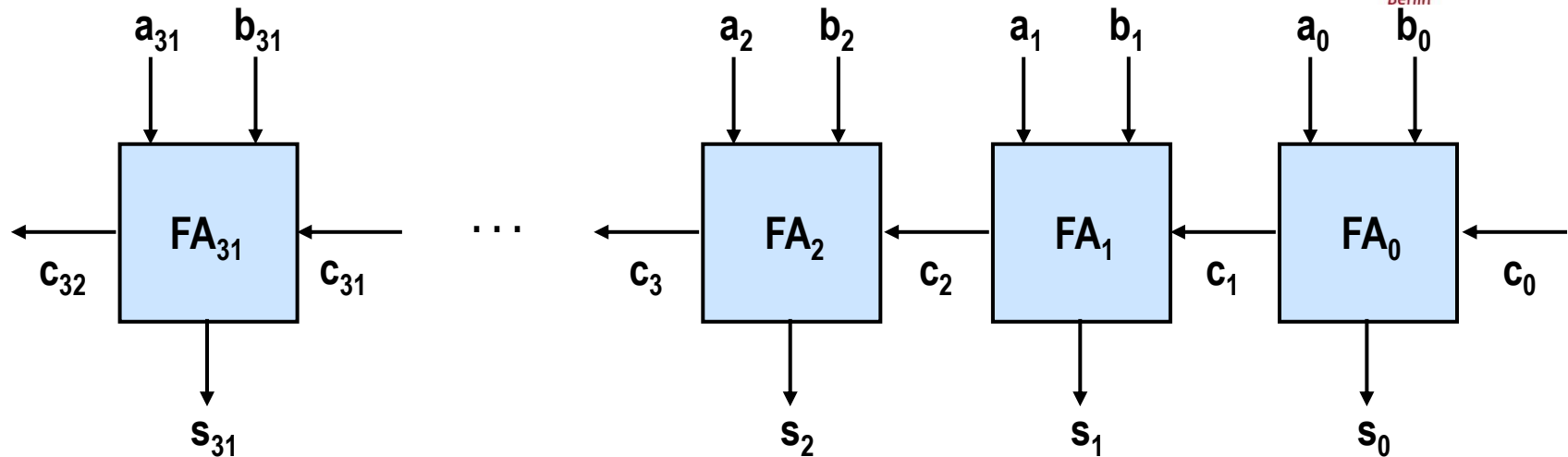

- FA_i wird immer ein Übertrag **generieren**, wenn $g_i = a_i b_i (= 1)$
- FA_i **propagiert** den Übertrag, wenn $p_i = a_i \text{ XOR } b_i (= 1)$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0 = a_0 b_0 + (a_0 \text{ XOR } b_0) c_0 \quad s_1 = c_0 \text{ XOR } p_0$$

$$c_2 = g_1 + p_1 c_1 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$


$$c_3 = g_2 + p_2 c_2 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$

$$c_4 = g_3 + p_3 c_3 = \dots$$

- Umsetzbar! Warum?

Übertragelogik eines 4-Bit CLA-Addierers

$=1$ XOR

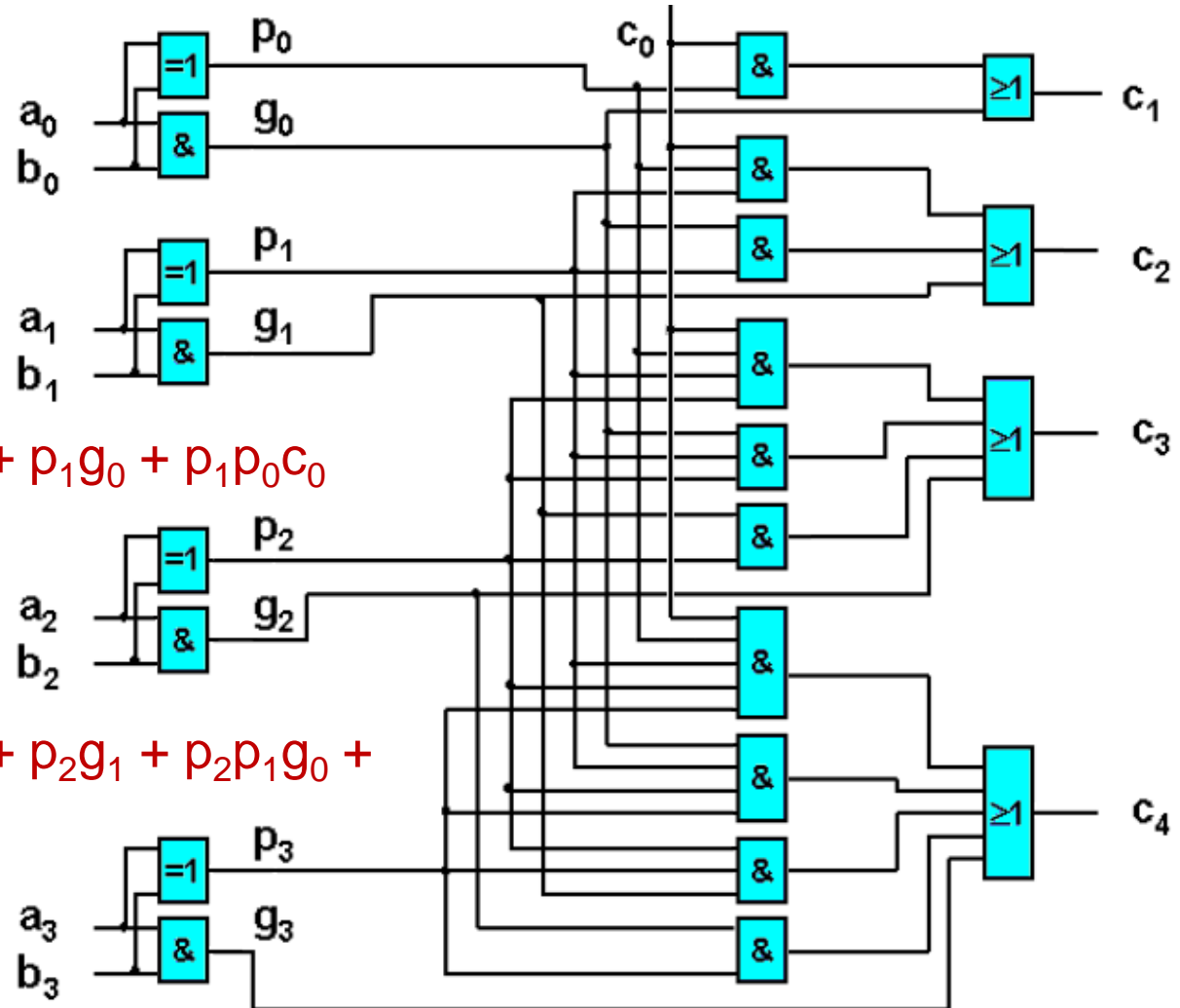


$$c_2 = g_1 + p_1 c_1 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$$

$$c_3 = g_2 + p_2 c_2 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$$


4-Bit CLA-Addierer
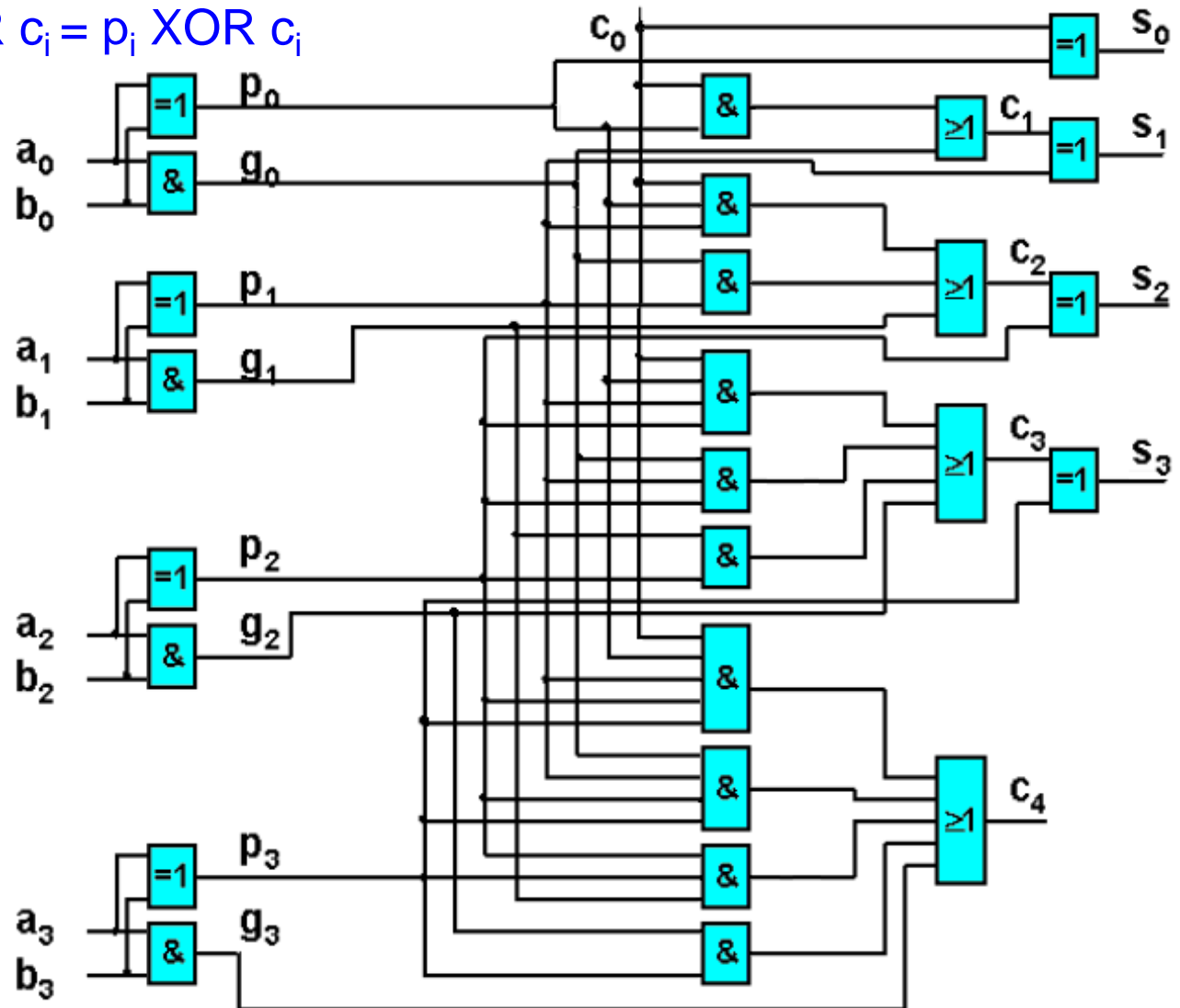
$$s_i = a_i \text{ XOR } b_i \text{ XOR } c_i = p_i \text{ XOR } c_i$$



Größere CLA-Addierer (16-Bit)


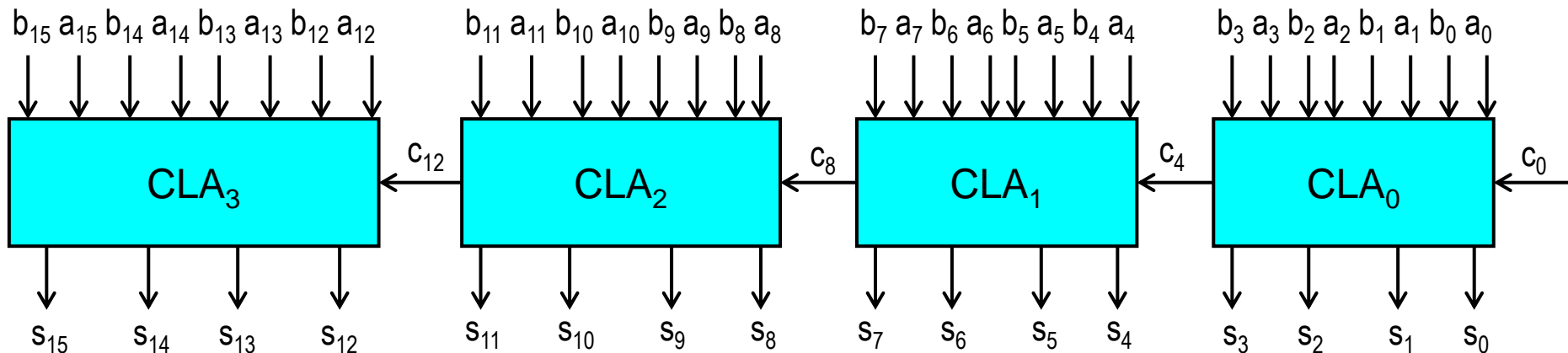
- 16-Bit oder mehr CLA-Addierer werden zu groß (!!!?)
- Man könnte einen 16-Bit CLA-Addierer durch ein Hintereinanderschalten von vier 4-Bit CLA-Addierern realisieren (Ripple-Carry-Prinzip).




- Besser: Erneutes Anwenden des CLA-Prinzips!

4-Bit CLA-Addierer (PG & GG)

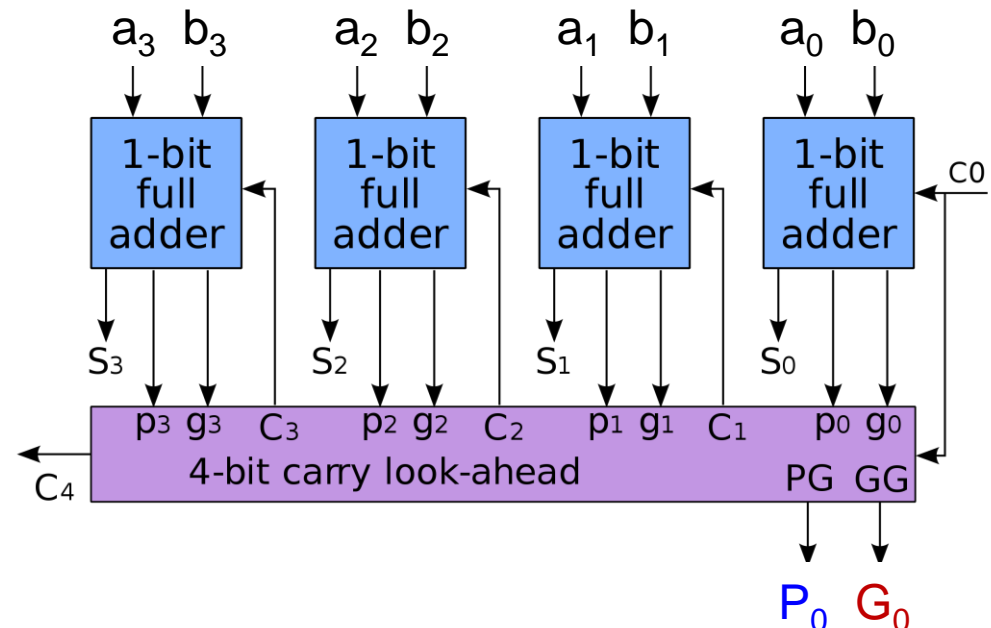 - 4-Bit CLA-Addierer kann auch in übergeordneten Schaltungen verwendet werden
- Jede 4-Bit CLA-Logikschaltung erzeugt ein Propagierungs- und Generierungssignal
 - Gruppenpropagier - (PG) und Gruppengeneriersignale - (GG)
 - $GG = G_0 = g_3 + p_3g_2 + p_3p_2g_1 + p_3p_2p_1g_0$
 - $PG = P_0 = p_0p_1p_2p_3$




Erneutes Anwenden des CLA-Prinzips

 

- CLA_i propagiert den Carry, wenn
 - $P_0 = p_3 p_2 p_1 p_0$
 - $P_1 = p_7 p_6 p_5 p_4$
 - $P_2 = p_{11} p_{10} p_9 p_8$
 - $P_3 = p_{15} p_{14} p_{13} p_{12}$
- CLA_i generiert ein Carry, wenn
 - $G_0 = g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0$
 - $G_1 = g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + p_7 p_6 p_5 g_4$
 - $G_2 = g_{11} + p_{11} g_{10} + p_{11} p_{10} g_9 + p_{11} p_{10} p_9 g_8$
 - $G_3 = g_{15} + p_{15} g_{14} + p_{15} p_{14} g_{13} + p_{14} p_{14} p_{13} g_{12}$

Erneutes Anwenden des CLA-Prinzips

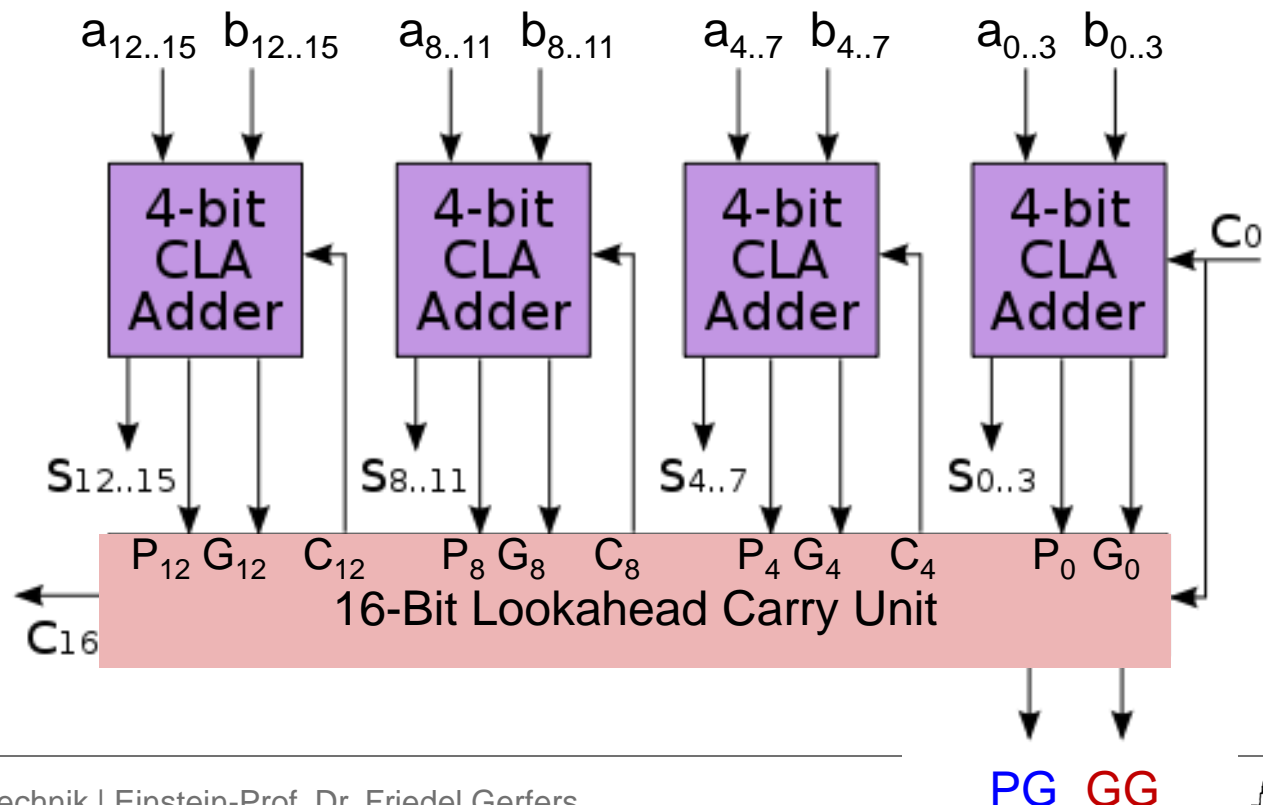- CLA_i hat ein *CarryIn*, wenn
 - $C_4 = G_0 + P_0 c_0$
 - $C_8 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$
 - $C_{12} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$




Support für die Subtraktion a-b

- Subtraktion verwendet 2er-Komplement:
→ einfach **b** negieren und addieren
- Wie negiert man **b** (2er comp.)?
→ alle Bits invertieren und 1 addieren



- Einfache Lösung für Subtraktion:

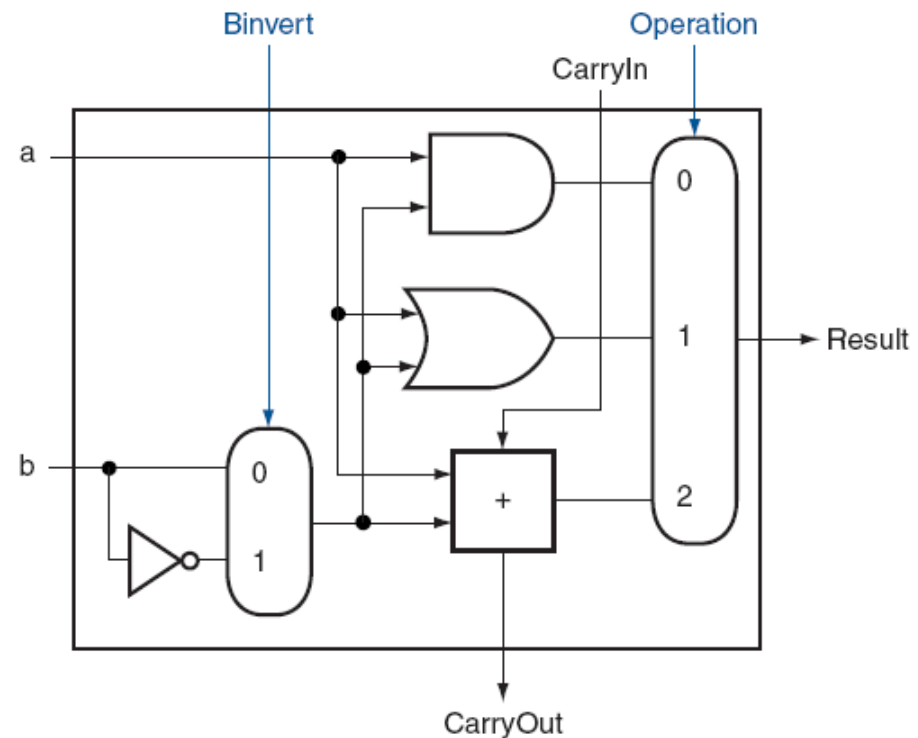- setze *CarryIn* von ALU0 auf 1
→ +1 addieren
- *Binvert* auf 1
→ **b** invertieren
- *Operation* auf 10 (2)
→ FA Ausgang




Support für die Subtraktion a-b

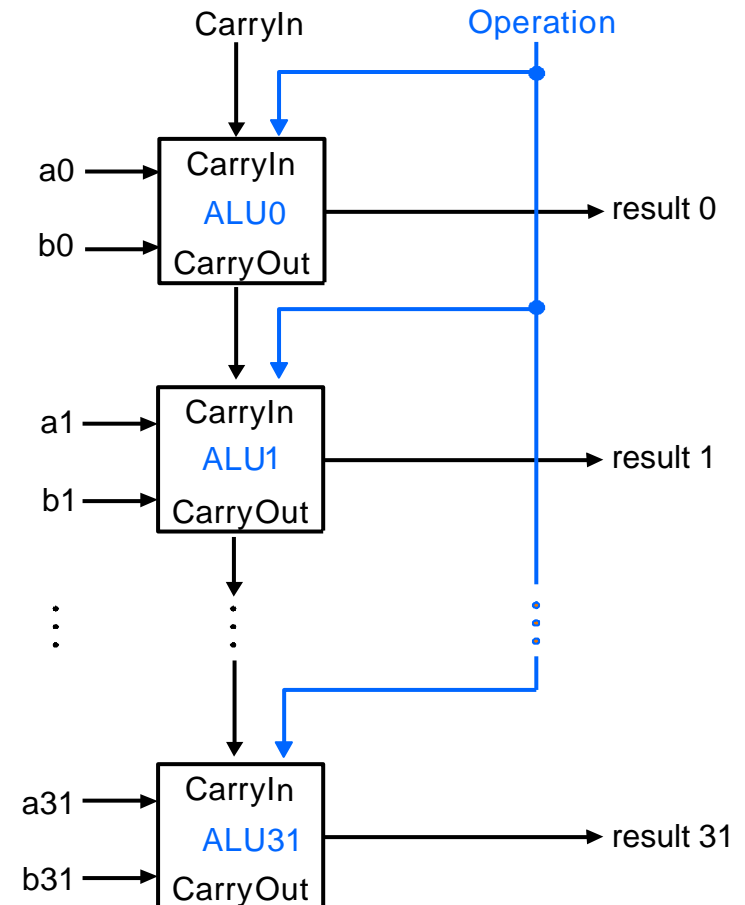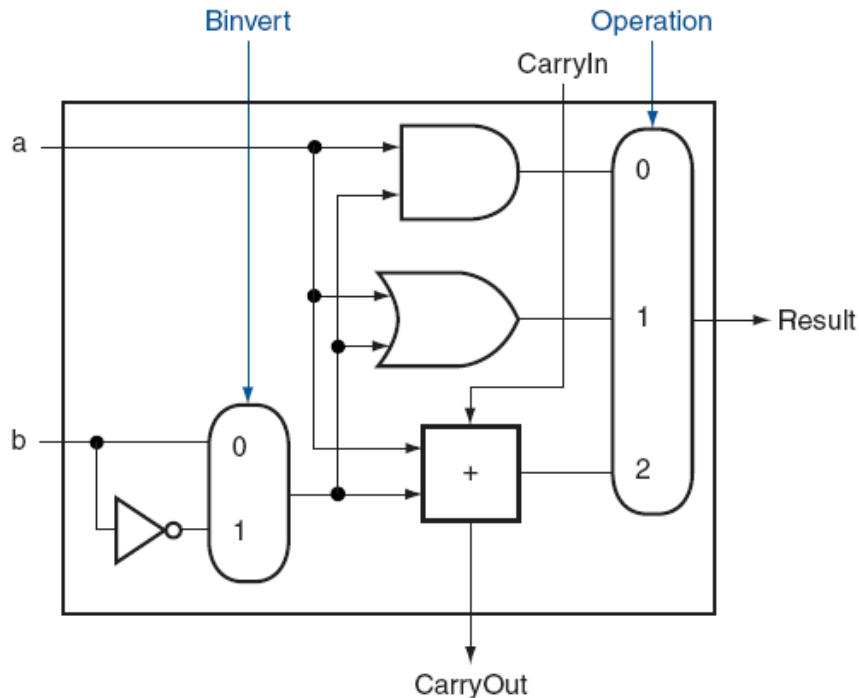- Um zu subtrahieren, setze *CarryIn* von ALU0 auf 1, *Binvert* auf 1 und *Operation* auf 10



Support für NAND und NOR Logik

 - Wahlweise kann auch a invertiert werden:



a	b	a NAND b	a NOR b
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

$$\text{NAND: } Z = \neg (a * b) = \neg a + \neg b$$

$$\text{NAND: } Z = \overline{a * b} = \overline{a} + \overline{b}$$


$$\text{NOR: } Z = \neg (a + b) = \neg a * \neg b$$

$$\text{NOR: } Z = \overline{a + b} = \overline{a} * \overline{b}$$

- Wie erhält man „a NAND b“, und wie ein „a NOR b“?

Support für NAND und NOR Logik

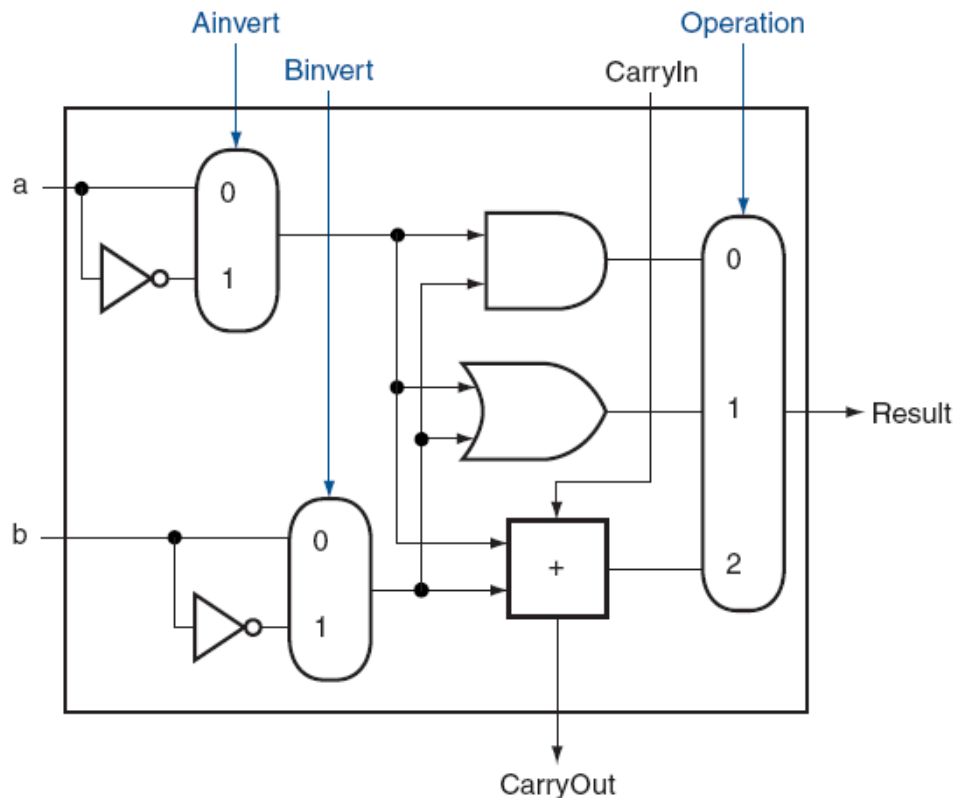- Wahlweise kann auch a invertiert werden:



a	b	a NAND b	a NOR b
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0


$\neg a$	$\neg b$	$\neg a \text{ OR } \neg b$	$\neg a \text{ AND } \neg b$
1	1	1	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

- Wie erhält man „a NAND b“, und wie ein „a NOR b“?

ALU Steuersignale

- Steuersignale um ALU-Operation zu bestimmen:

Gewünschte ALU- Operation	<i>Ainvert</i>	<i>Binvert</i>	<i>Operation</i>
and	0	0	00
or	0	0	01
add	0	0	10
sub, a-b	0	1	10
sub, -a+b	?	?	?
nand	1	1	01
nor	?	?	?

 


- Steuersignale haben festgelegte Bedeutung!

ALU Steuersignale

- Steuersignale um ALU-Operation zu bestimmen:

Gewünschte ALU- Operation	<i>Ainvert</i>	<i>Binvert</i>	<i>Operation</i>
and	0	0	00
or	0	0	01
add	0	0	10
sub, a-b	0	1	10
sub, -a+b	1	0	10
nand	1	1	01
nor	1	1	00


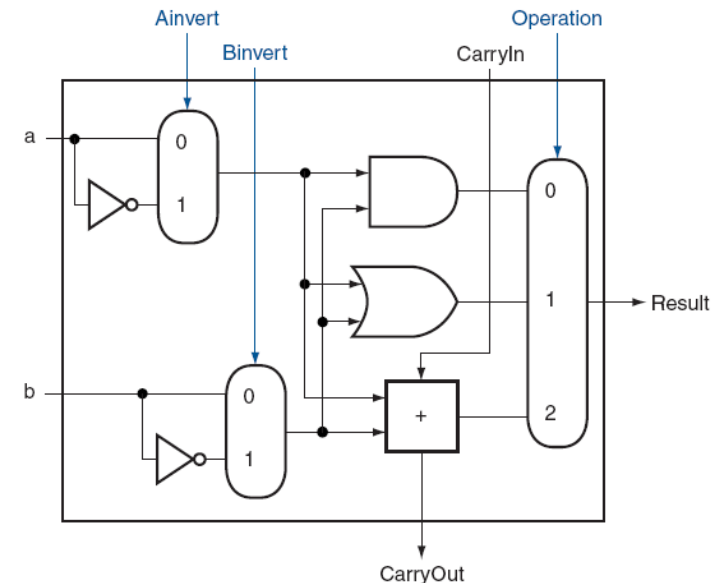


- Steuersignale haben festgelegte Bedeutung!

Schaltwerke


Schaltnetz vs. Schaltwerk

- Zwei Arten von Logikbausteinen:
 - **Schaltnetze** (*combinational logic*):
 - Bausteine, die Daten verarbeiten
 - Ausgangssignale hängen **nur von** aktuellen **Inputs ab**: ALU, MUX...
 - **Schaltwerke** (*sequential logic, state elements*):
 - Baustein kann Zustand speichern, verfügt über **internen Speicher**
 - Ausgänge hängen ab **von Eingängen und** vom Inhalt des **internen Speichers**: Register, Speicher,...

  

Synchrone vs. Asynchrone Schaltwerke

 - Schaltwerke können **asynchron** oder **synchron** (durch Taktsignale synchronisiert) sein.
- Taktsignale werden in synchroner Logik verwendet
 - Taktsignal gibt an, **wann** der Zustand sich ändert




SR-Latch: ungetakteter Zustandsspeicher

- Kreuzgekoppelte “NOR”-Gatter
- Output abhängig vom aktuellen Input **und von vergangenen Inputs**

- Wahrheitstabelle NOR:

a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


Input = 0 \rightarrow Output = Gegenteil des anderen Inputs

Input = 1 \rightarrow Output = 0

SR-Latch - Set

- Q wird gesetzt (1) wenn **S=1, R=0**

 


a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Input 1 → zwingt 0 am Ausgang, 11 → Ausgang bleibt 0

SR-Latch - Reset

 
- Q wird zurückgesetzt (0) wenn $R=1$, $S=0$



a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

SR-Latch - Halten

 
- Wenn $R=S=0$ und Q war 0, wird Q gehalten



a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

SR-Latch - Halten

 
- Wenn $R=S=0$ und Q war 1, wird Q gehalten



a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

SR-Latch, verbotene Inputs

 
- Was passiert wenn **S=R=1**? → verbotener Input
- Q und \bar{Q} werden beide 0. Was heißt das? → stabiler Zustand
→ verbotener Zustand
- Was passiert wenn dann **S=R=0** wechselt? → Zustand nicht stabil



a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


SR-Latch, verbotene Inputs

 - Problem, falls wir zum Haltezustand zurück wollen
 - **Output oszilliert zwischen 0 und 1**
 - **oder Outputs fest auf 1 oder 0**, abhängig von Signallaufzeit der Gatter



a	b	a NOR b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


Wahrheitstabelle SR-Latch

 

S	R	Q	
0	0	Q	Halten
0	1	0	Wechsel
1	0	1	
1	1	?	Verboten



Latches und Flip-Flops

- Zustandswechsel (Wert) abhängig vom Takt (*Clock*)
- **Latch**: Zustandswechsel, immer wenn der Input wechselt und Clock = „hoch“/„an“/1 ist
- **Flip-Flop**: Zustandswechsel nur an Taktflanken
 - Taktflankengesteuertes Verfahren (*edge-triggered methodology*)
- *Clocking methodology* (*Taktverfahren*) definiert, wann die Signale geschrieben werden
 - legt fest, was gelesen wird wenn ein Signal zur „gleichen Zeit“ gelesen und geschrieben wird

 



D-Latch

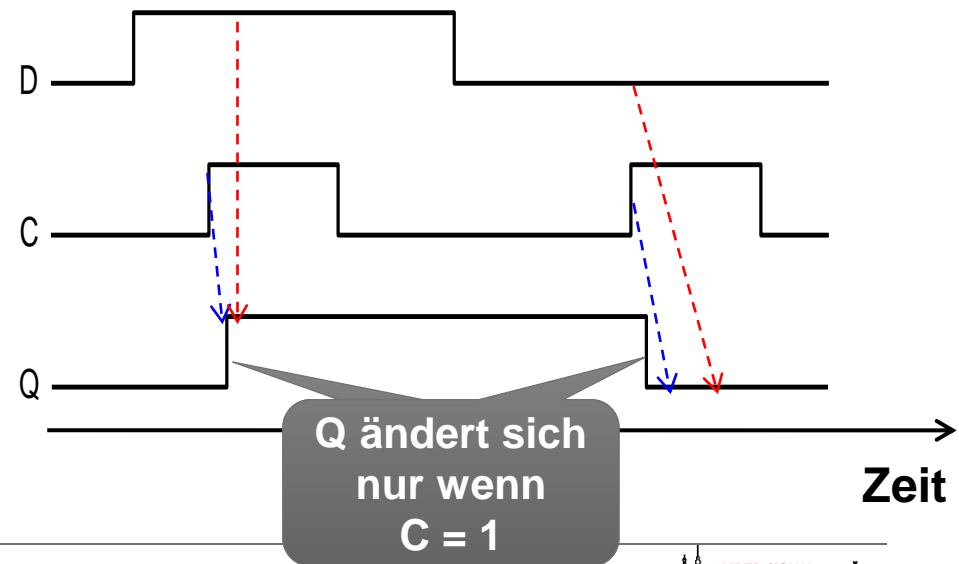 - Zwei Inputs + 2 NAND Gatter + INV:
 - **Datenwert** (D) ist das Datum das gespeichert werden soll
 - **Taktsignal** (C):
 - C=1: Eingang D **überschreibt** Ausgang Q
 - C=1, D=1 \rightarrow S=1, R=0 \rightarrow Q=1
 - C=0: Ausgang Q wird **gehalten**, \rightarrow S=0, R=0
 - Wert des internen Zustands (Q) und dessen Komplement
- Wahrheitstabelle reicht nicht aus, um Verhalten zu definieren




D-Latch

  - Zwei Inputs + 2 NAND Gatter + INV:
 - **Datenwert** (D) ist das Datum das gespeichert werden soll
 - **Taktsignal** (C):
 - C=1: Eingang D **überschreibt** Ausgang Q
 - C=1, D=1 \rightarrow S=1, R=0 \rightarrow Q=1
 - C=0: Ausgang Q wird **gehalten**, \rightarrow S=0, R=0
 - Wert des internen Zustands (Q) und dessen Komplement
- **Achtung:** Wenn C=1 ist das Latch transparent!



Verhalten D-Latch


 
- Clock = $C = 1 \rightarrow$ Übernahme von D auf den Ausgang Q
- Clock = $C = 0 \rightarrow$ Speicher vom vorherigen Zustand, D ist don't care



C	D	R	S	Q(t)
0	0	0	0	Q(t-1)
0	1	0	0	Q(t-1)
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1


D-Flip-Flop

  - Output wechselt nur bei **fallender Taktflanke** von **C**
 - **DFF** besteht aus **2 latches** deren Clock (**C**) invertiert zueinander ist




Register

- Unser Prozessor verfügt über einen **Registersatz**, ~datei oder Registerspeicher (*register file*) von 32 32-Bit breiten **Register**.
- *Wikipedia*: Als Register bezeichnet man Speicherbereiche, die innerhalb eines Prozessorkerns direkt mit der eigentlichen Recheneinheit verbunden sind und die unmittelbaren **Operanden und Ergebnisse aller Berechnungen** aufnehmen.
 - Register sind in der Regel genau so **breit/groß** wie die **Wortbreite** des Prozessorkerns (8, 16, 32 oder 64 Bit).

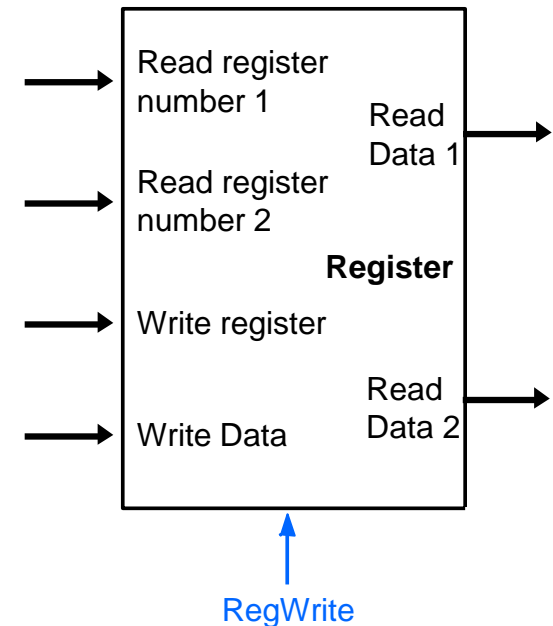


Implementierung des Registersatzes

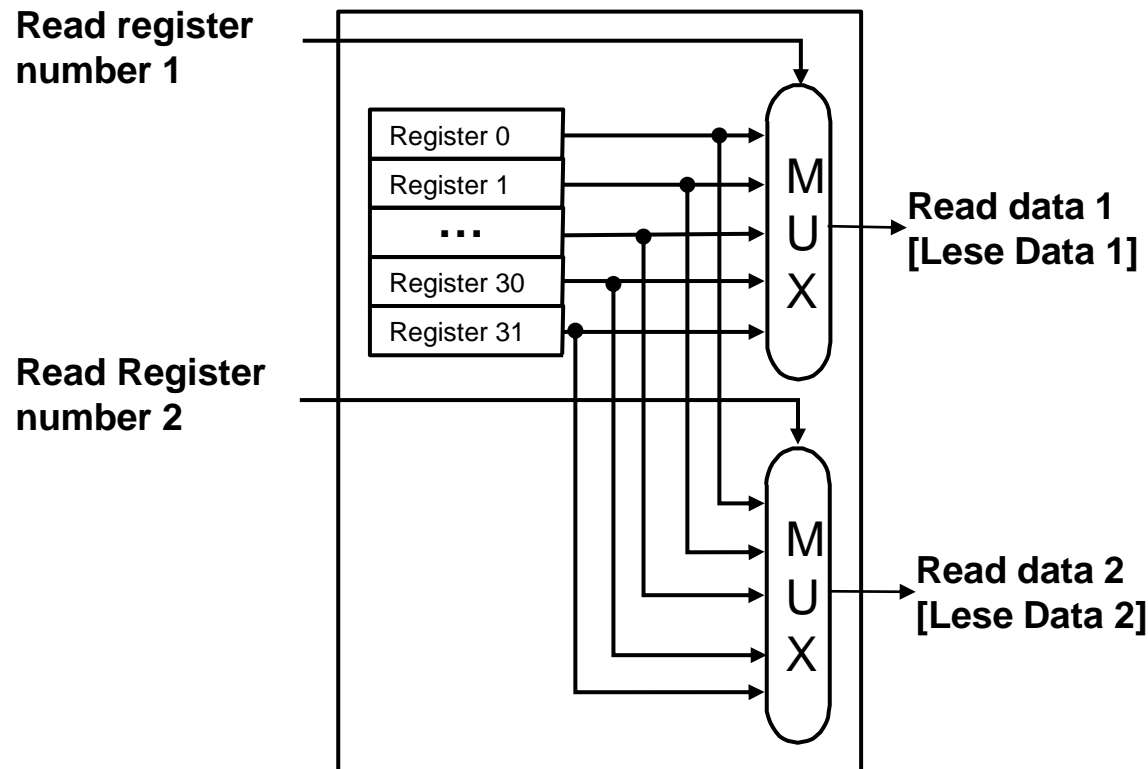- Jedes Register besteht aus 32 D-Flip-Flops (32 x 32 DFFs)
- Implementierung der **Leseports**:




Implementierung des Registersatzes

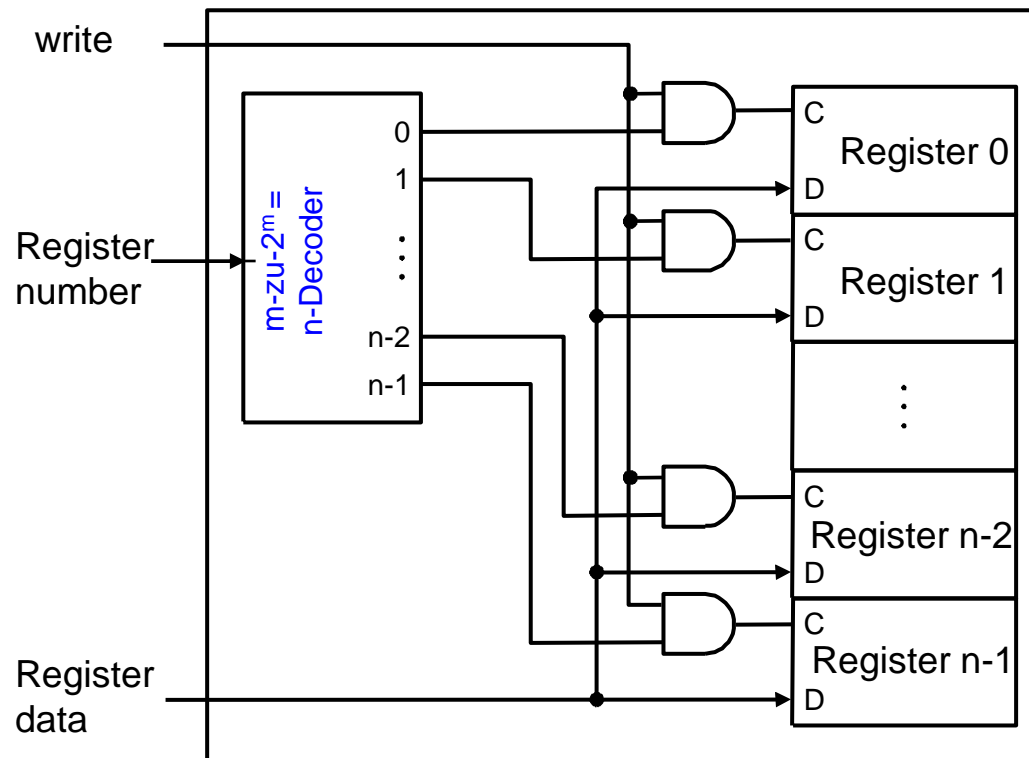- Implementierung des Schreibports (write):







- Takt (clock) wird **nicht** angezeigt, wird aber trotzdem verwendet, um zu bestimmen, **wann** geschrieben wird

Schreibaktion

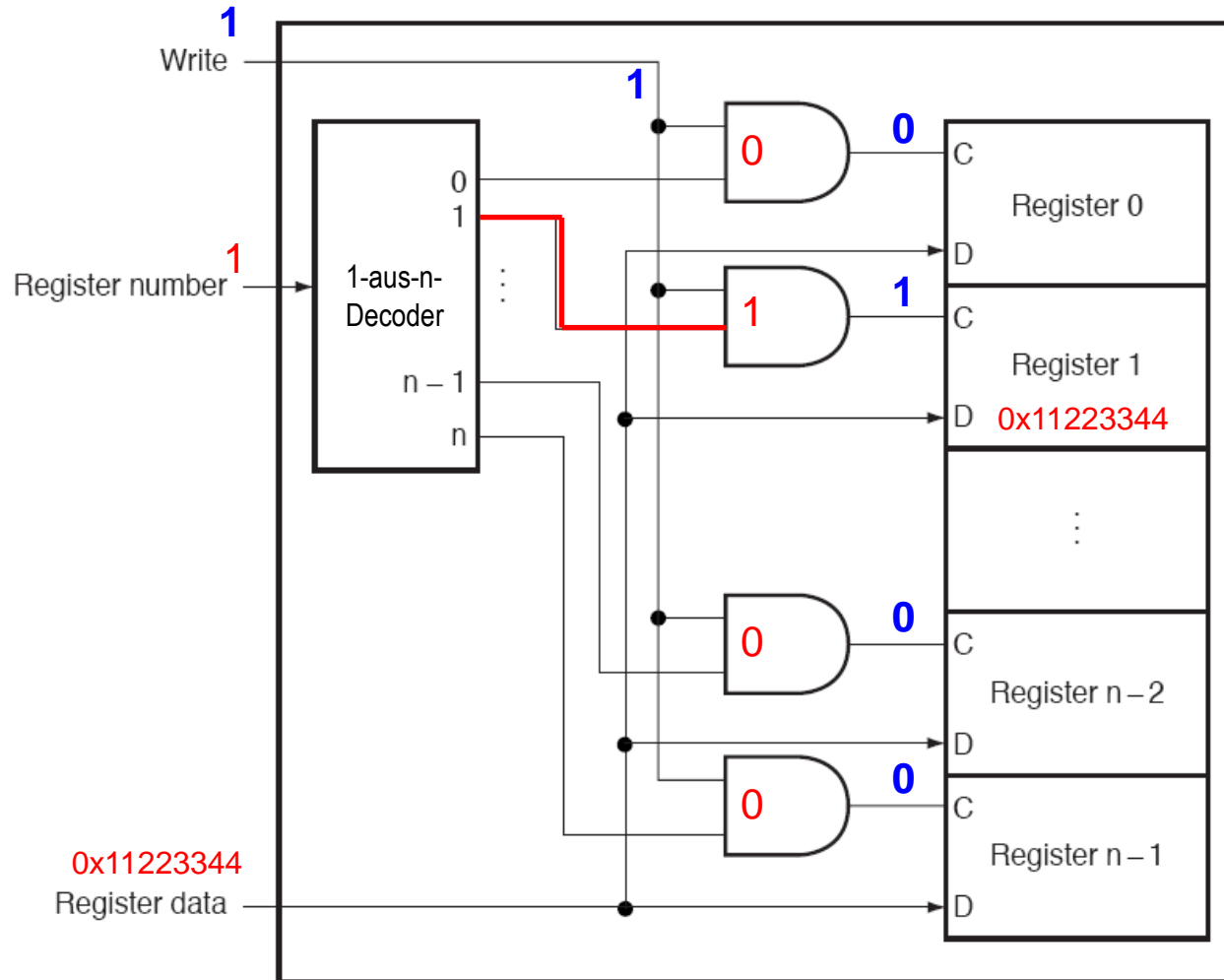

Zusammenfassung

    - Die logischen Operatoren UND, ODER und NICHT bilden einen funktional vollständigen Operatorensatz.
- Eine Boolesche Funktion kann mithilfe einer Wahrheitstabelle spezifiziert werden.
- Ein Multiplexer wählt je nach Steuersignal S einen Input A oder B aus.



Zusammenfassung

- Wir können eine ALU konstruieren, die die Operationen AND, OR, ADD, SUB, NAND, NOR unterstützt.
- Die Outputs eines Schaltnetzes hängen nur von aktuellen Inputs ab.
- Schaltwerke verfügen über internen Speicher.

